



**POLYTECHNIQUE
MONTRÉAL**

INF1500

Logique des systèmes numériques

Laboratoire 5

Soumis par :
Boukaftane, Hamza - 2183376
Lidder, Arman - 2174916

12 avril 2022

1- Description du système

a) Description fonctionnelle

Le circuit à réaliser est un circuit séquentiel simulant un système de mot de passe de 4 caractères. Ce système affiche des informations sur les 4 afficheurs 7 segments en fonction des différents états définissant le système. Les entrées sont A (1 bit), B (1 bit), C (1 bit), RST (1 bit) et CLK (1 bit). En ce qui concerne A, B et C, elles correspondent aux caractères qui sont affichés sur les afficheurs quand l'utilisateur veut saisir le mot de passe du système. Pour RST, cette entrée est une fonctionnalité qui permet de réinitialiser le système en forçant le retour du circuit à son état initiale. Toutes ces entrées sont implémentées sur différent boutons de la carte FPGA, à l'exception de CLK qui est le signal d'horloge sur lequel se synchronise le circuit qui constitue une entrée pour tous les modules du circuit. Les sorties du circuit sont SEVEN_SEG (8 bits) qui correspond à l'encodage permettant d'afficher soit le caractère entré soit l'état d'un système, et AN (8 bits) dont la valeur hexadécimale varie entre 0xFE (position 0), 0xFD (position 1), 0xFB (position 2) et 0xF7 (position 3) ce qui permet de choisir la position de l'afficheur 7 segments sur laquelle est affichée la sortie SEVEN_SEG. Pour bien fonctionner, le circuit complet est composé de 4 modules distincts : Debounce, PulseGenerator, Digilock, Disp7seg. En effet, le module Debounce permet de filtrer le signal du bouton appuyé afin d'éviter les rebondissements de bouton envoyant une multitude de signaux. Ce module nous est fourni par les chargés de cour. Ensuite, le module PulseGenerator qui permet de synchroniser le signal généré par l'appui d'un bouton au signal d'horloge CLK et de générer des pulsions unique indifférente du temps de pressage du bouton. Puis, le module Digilock qui décrit le comportement par le biais de 4 états globales d'affichage : INIT (---L), Entrée (AC--), OUVERT (oooo) et Alarme (AL--). Le système commence à l'état INIT et le pressage de n'importe quel bouton permet le passage à l'état Entrée. Dans l'état Entrée, l'afficheur affiche les boutons que l'utilisateur presse. Si le code correspond à CACB, le circuit passe à l'état OUVERT. Sinon, le circuit retourne à l'état INIT à l'intérieur d'un cycle de 3 échecs de codes. Après 3 échecs, il y a transition à l'état Alarme. Pour sortir de cet état, il faut que l'utilisateur entre la séquence C suivie de B peu importe les boutons pressés avant C. Si la séquence est bien entrée, l'état du système passe à l'état INIT. Quand l'état du système est OUVERT, il

suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton pour passer à l'état INIT. Ce module génère 4 sorties qui correspondent chacun à l'encodage binaire sur 4 bits du caractère qui sera affiché sur un des 4 afficheurs (SEG_3 = 0xF7, SEG_2 = 0xFB, SEG_1=0xFD, 0xFE). Enfin, les sorties du module DigiLock sont traitées dans le module disp7seg qui permet une traduction des signaux encodé en binaire vers un encodage en hexadécimale qui permettra d'afficher le caractère voulu. Ce module nous est gracieusement fourni par les chargés de projet. Finalement, en regroupant les modules décrits plus tôt comme sur le schéma ci-dessous, on obtient un circuit permettant de simuler un système de mot de passe de 4 caractères.

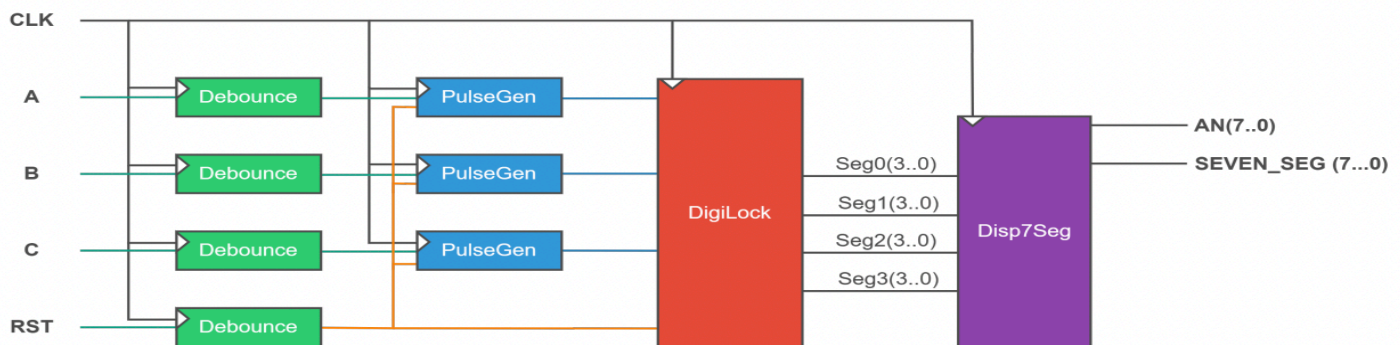


Figure 1. Circuit complet

b) Description des diagrammes

1- Module PulseGenerator :

 


Figure 2. Diagramme de Moore PulseGenerator.

Le diagramme suivant permet de décrire les 3 étapes constituant notre générateur de pulsion et les transitions entre ces différentes étapes. L'entrée est I et la sortie est X. Ainsi, initialement, nous sommes à l'état 0 et quand il y a détecté de pression de bouton, on passe à l'état 1 qui demeure effective sur une période d'un seul front montant d'horloge. L'étape 2 force la sortie à 1 même si I est toujours à 1 après étape 1.

2- Module Digilock

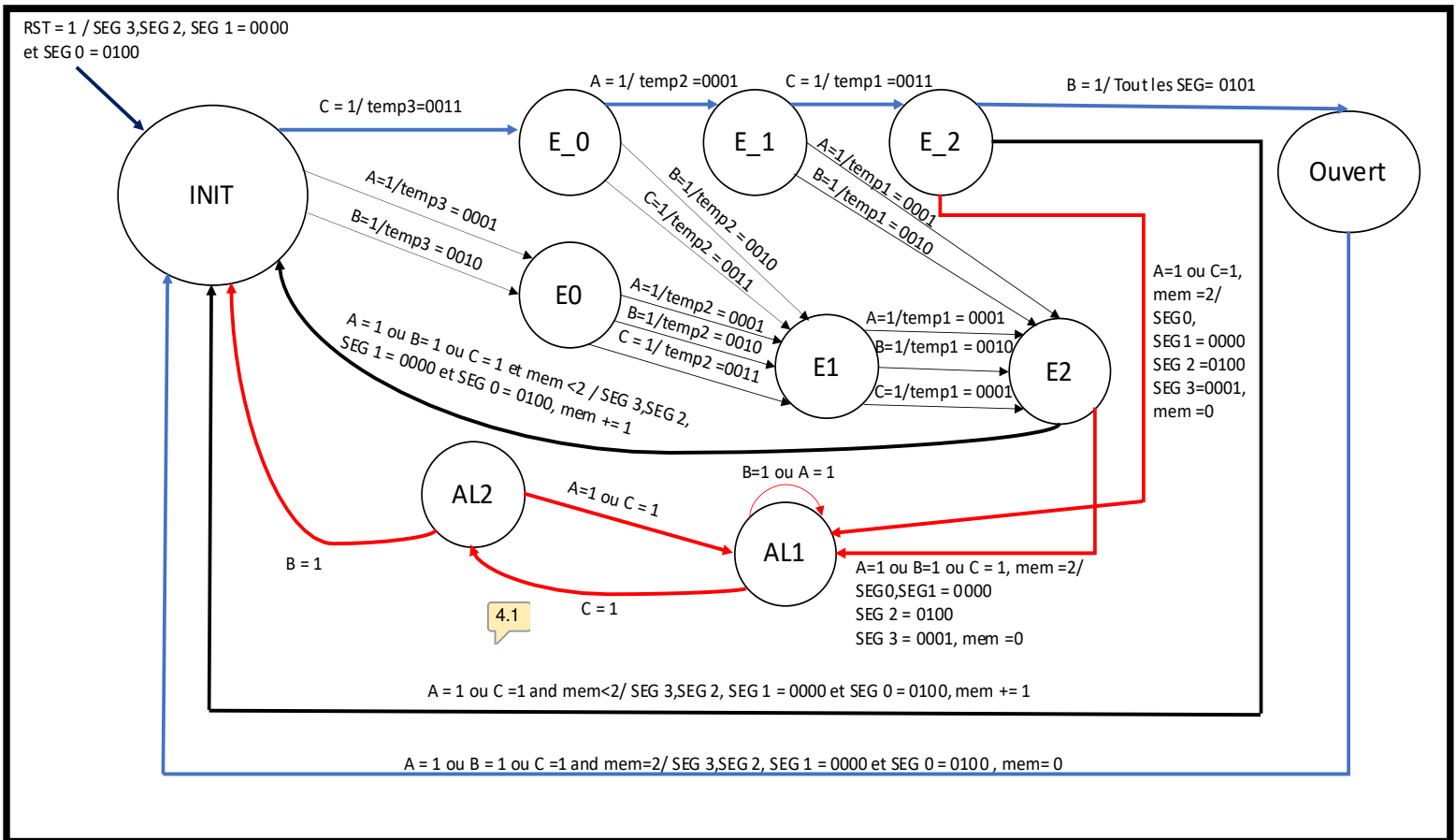


Figure 3. Diagramme de Mealy Digilock.

* Afin d'alléger le diagramme, nous avons omis de signaler les informations suivantes :

E0 et E_0 : $seg0, seg1, seg2 = 0000$ et $seg3 = temps3$

E1 et E_1 : $seg0, seg1 = 0000$ et $seg3 = temps3, seg2 = temps2$

E2 et E_2 : $seg0 = 0000$ et $seg3 = temps3, seg2 = temps2$ et $seg1 = temps1$

* De plus, comme il n'est pas clairement exigé d'afficher le dernier caractère dans l'étape Entrée, nous avons décidé de ne pas l'afficher mais de l'utiliser directement comme activateur de la transition vers autre étape.

Dans ce diagramme, l'état Entrée est décomposé en 6 sous états. Quand E sans « _ », le code entré est mauvais et quand E avec « _ », le code entré correspond à CACB. Les chiffres de cette étape correspondent à la position de l'entrée sur la séquence de quatre. On décompose aussi l'état Alarme en deux sous états AL1 correspondant à la première entrée saisie et AL2 correspondant à la deuxième entrée saisie.

c) Description des modules en VHDL :

1- Module PulseGenerator

```
21 |
22 | library IEEE;
23 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24 |
25 | entity PulseGenerator is
26 |     Port( CLK, RST: in std_logic;
27 |           I: in std_logic;
28 |           X: out std_logic);
29 | end PulseGenerator;
30 | architecture comportementale of PulseGenerator is
31 |     type E is (E0, E1, E2);
32 |     signal Ep , Ef: E := E0;
33 |     begin
34 |     process (CLK, RST)
35 |     begin
36 |         if (RST = '1') then
37 |             Ep <= E0;
38 |         elsif rising_edge(CLK) then
39 |             Ep <= Ef;
40 |         end if;
41 |     end process;
42 |     process (Ep, I)
43 |     begin
44 |         case Ep is
45 |             when E0 =>
46 |                 X <= '0';
47 |                 if (I = '1') then
48 |                     Ef <= E1;
49 |                 else
50 |                     Ef <= E0;
51 |                 end if;
52 |             when E1 =>
53 |                 X <= '1';
54 |                 if (I = '1') then
55 |                     Ef <= E2;
56 |                 else
57 |                     Ef <= E1;
58 |                 end if;
59 |             when E2 =>
60 |                 X <= '0';
61 |                 if (I = '1') then
62 |                     Ef <= E2;
63 |                 else
64 |                     Ef <= E0;
65 |                 end if;
66 |         end case;
67 |     end process;
68 | end comportementale;
```

5.1

Générée à partir du diagramme 1.b).1.

2- Module Digilock

```
22 | library IEEE;
23 | use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24 | entity Digilock is
25 |     Port ( CLK, RST : in STD_LOGIC;
26 |           A,B,C : in STD_LOGIC;
27 |           Seg0, Seg1, Seg2, Seg3 : out std_logic_vector (3 downto 0));
28 | end Digilock;
29 | architecture Behavioral of Digilock is
30 |     type E is (INIT,E0,E1,E2,E_0,E_1,E_2,OUVERT, AL1, AL2);
31 |     signal Ep, Ef: E := INIT;
32 |     signal printM : integer;
33 |     begin
34 |     process (CLK, RST)
35 |     begin
36 |         if (RST = '1') then
37 |             Ep <= INIT;
38 |         elsif rising_edge(CLK) then
39 |             Ep <= Ef;
40 |         end if;
41 |     end process;
42 |     process (Ep, A, B,C)
43 |     variable temp1, temp2, temp3: std_logic_vector (3 downto 0);
44 |     variable mem: integer := 0;
45 |     begin
46 |         case Ep is
47 |             -- INITIATION du coffre fort ---L
48 |             when INIT =>
49 |                 Seg3 <= "0000";
50 |                 Seg2 <= "0000";
51 |                 Seg1 <= "0000";
52 |                 Seg0 <= "0100";
53 |                 if A = '1' then
54 |                     Ef <= E0;
55 |                     temp3 := "0001";
56 |                 elsif B = '1' then
57 |                     Ef <= E0;
58 |                     temp3 := "0010";
59 |
60 |                 elsif C = '1' then
61 |                     Ef <= E_0;
62 |                     temp3 := "0011";
63 |                 else
64 |                     Ef <= INIT;
65 |                 end if;
66 |             -- Entree utilisateur 3 steps with good pass CACB
67 |             when E_0 =>
68 |                 Seg3 <= temp3;
69 |                 Seg2 <= "0000";
70 |                 Seg1 <= "0000";
71 |                 Seg0 <= "0000";
72 |                 if A = '1' then
73 |                     Ef <= E_1;
74 |                     temp2 := "0001";
75 |                 elsif B = '1' then
76 |                     Ef <= E1;
```

```

77         temp2 := "0010";
78     elsif C = '1' then
79         Ef <= E1;
80         temp2 := "0011";
81     else
82         Ef <= E_0;
83     end if;
84 when E_1 =>
85     Seg3 <= temp3;
86     Seg2 <= temp2;
87     Seg1 <= "0000";
88     Seg0 <= "0000";
89     if A = '1' then
90         Ef <= E2;
91         temp1 := "0001";
92     elsif B = '1' then
93         Ef <= E2;
94         temp1 := "0010";
95     elsif C = '1' then
96         Ef <= E_2;
97         temp1 := "0011";
98     else
99         Ef <= E_1;
100    end if;
101 when E_2 =>
102     Seg3 <= temp3;
103     Seg2 <= temp2;
104     Seg1 <= temp1;
105     Seg0 <= "0000";
106     if A = '1' and mem < 2 then
107         Ef <= INIT;
108         mem := mem + 1;
109     elsif B = '1' and mem < 2 then
110         Ef <= OUVERT;
111         mem := 0;
112     elsif C = '1' and mem < 2 then
113         Ef <= INIT;
114         mem := mem + 1;
115     elsif A = '1' and mem = 2 then
116         Ef <= AL1;
117         mem := 0;
118     elsif B = '1' and mem = 2 then
119         Ef <= OUVERT;
120         mem := 0;
121     elsif C = '1' and mem = 2 then
122         Ef <= AL1;
123         mem := 0;
124     else
125         Ef <= E_2;
126     end if;
127 -- OUVERT state oooo
128 when OUVERT =>
129     Seg3 <= "0101";
130     Seg2 <= "0101";

```

```

131      Seg1 <= "0101";
132      Seg0 <= "0101";
133      if A = '1' then
134          Ef <= Init;
135      elsif B = '1' then
136          Ef <= Init;
137      elsif C = '1' then
138          Ef <= Init;
139      else
140          Ef <= OUVERT;
141      end if;
142      -- Entree utilisateur 3 steps without good password
143      when E0 =>
144          Seg3 <= temp3;
145          Seg2 <= "0000";
146          Seg1 <= "0000";
147          Seg0 <= "0000";
148          if A = '1' then
149              Ef <= E1;
150              temp2 := "0001";
151          elsif B = '1' then
152              Ef <= E1;
153              temp2 := "0010";
154          elsif C = '1' then
155              Ef <= E1;
156              temp2 := "0011";
157          else
158              Ef <= E0;
159          end if;
160      when E1 =>
161          Seg3 <= temp3;
162          Seg2 <= temp2;
163          Seg1 <= "0000";
164          Seg0 <= "0000";
165          if A = '1' then
166              Ef <= E2;
167              temp1 := "0001";
168          elsif B = '1' then
169              Ef <= E2;
170              temp1 := "0010";
171          elsif C = '1' then
172              Ef <= E2;
173              temp1 := "0011";
174          else
175              Ef <= E1;
176          end if;
177      when E2 =>
178          Seg3 <= temp3;
179          Seg2 <= temp2;
180          Seg1 <= temp1;
181          Seg0 <= "0000";
182          if A = '1' and mem < 2 then

```



```

183         Ef <= INIT;
184         mem := mem + 1;
185     elsif B = '1' and mem < 2 then
186         Ef <= INIT;
187         mem := mem + 1;
188     elsif C = '1' and mem < 2 then
189         Ef <= INIT;
190         mem := mem + 1;
191     elsif mem = 2 then
192         Ef <= AL1;
193         mem := 0;
194     else
195         Ef <= E2;
196         mem := mem;
197     end if;
198     --- 2 step Alarme State when mem = 3
199 when AL1 =>
200     Seg3 <= "0001";
201     Seg2 <= "0100";
202     Seg1 <= "0000";
203     Seg0 <= "0000";
204     if C = '1' then
205         Ef <= AL2;
206     else
207         Ef <= AL1;
208     end if;
209 when AL2 =>
210     Seg3 <= "0001";
211     Seg2 <= "0100";
212     Seg1 <= "0000";
213     Seg0 <= "0000";
214
215     if B = '1' then
216         Ef <= INIT;
217     elsif A = '1' then
218         Ef <= AL1;
219     elsif B = '1' then
220         Ef <= AL1;
221     else
222         Ef <= AL2;
223     end if;
224 end case;
225 printM <= mem;
226 end process;
227 end Behavioral;

```

Générée par le diagramme 1.b).2.

3- Circuit complet

```

22 library IEEE;
23 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
24 entity Circuit_complet is
25     Port ( CLK,RST: in std_logic;
26           A,B,C: in std_logic;
27           S_AN: out std_logic_vector(7 downto 0);
28           S: out std_logic_vector (7 downto 0));
29 end Circuit_complet;
30 architecture Behavioral of Circuit_complet is
31 component Debounce is
32     PORT(
33         CLK      : IN  STD_LOGIC;
34         button   : IN  STD_LOGIC;
35         result   : OUT STD_LOGIC);
36 end component;
37 component PulseGenerator is
38     Port( CLK, RST: in std_logic;
39           I: in std_logic;
40           X: out std_logic);
41 end component;
42 component Digilock is
43     Port ( CLK, RST : in STD_LOGIC;
44           A : in STD_LOGIC;
45           B : in STD_LOGIC;
46           C : in STD_LOGIC;
47           Seg0, Seg1, Seg2, Seg3 : out std_logic_vector (3 downto 0));
48 end component;
49 component DISP_7_SEG_LAB4 is
50     PORT ( CLK :      IN STD_LOGIC;
51           SEG_0 :      IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
52           SEG_1 :      IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
53           SEG_2 :      IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
54           SEG_3 :      IN STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
55           AN :        OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
56           SEVEN_SEG : OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0));
57 end component;
58 signal DA, DB, DC, DRST : std_logic;
59 signal PA, PB, PC : std_logic;
60 signal tmp0, tmp1, tmp2, tmp3: std_logic_vector (3 downto 0);
61 begin
62     U2: DISP_7_SEG_LAB4 port map ( SEG_0 => tmp0, SEG_1 => tmp1, SEG_2 => tmp2, SEG_3 => tmp3, CLK => CLK, SEVEN_SEG => S, AN => S_AN);
63     U1: Digilock port map (A => PA, B => PB, C => PC, CLK => CLK, RST => DRST, Seg0 => tmp0, Seg1 => tmp1, Seg2 => tmp2, Seg3 => tmp3);
64     P_C: PulseGenerator port map (I => DC, X => PC, CLK => CLK, RST => DRST);
65     P_B: PulseGenerator port map (I => DB, X => PB, CLK => CLK, RST => DRST);
66     P_A: PulseGenerator port map (I => DA, X => PA, CLK => CLK, RST => DRST);
67     D_RST: Debounce port map (button => RST, result => DRST, clk => CLK);
68     D_C: Debounce port map (button => C, result => DC, CLK => CLK);
69     D_B: Debounce port map (button => B, result => DB, CLK => CLK);
70     D_A: Debounce port map (button => A, result => DA, CLK => CLK);
71 end Behavioral;

```

Généré en connectant les différentes composantes du circuit comme sur la Figure 1.


2- Vérification du système

a) Choix de validation

Nous avons utilisé un test non exhaustif afin de valider individuellement tous les modules de notre circuit. Une fois tous les modules validés, nous avons procédé au test exhaustif du circuit complet. Le test nous exhaustif permet de tester les transitions entre les différents états définies en paramétrant l'intervalle de temps dans lequel le signal d'horloge change de 0 à 1 et en forçant des valeurs aux entrées voulues successivement par période d'horloge. Ainsi, nous pouvons observer le comportement du circuit et déterminer sa validité en fonction du comportement attendu.


b) Simulation

1- Module PulseGenerator:

 


2- Module Digilock

 
Séquence = INIT => Entrée (Bon Code 1 fois) => OUVERT => INIT



 Séquence = INIT => Entré (3x mauvais code) => Alarme (C=>B) => INIT




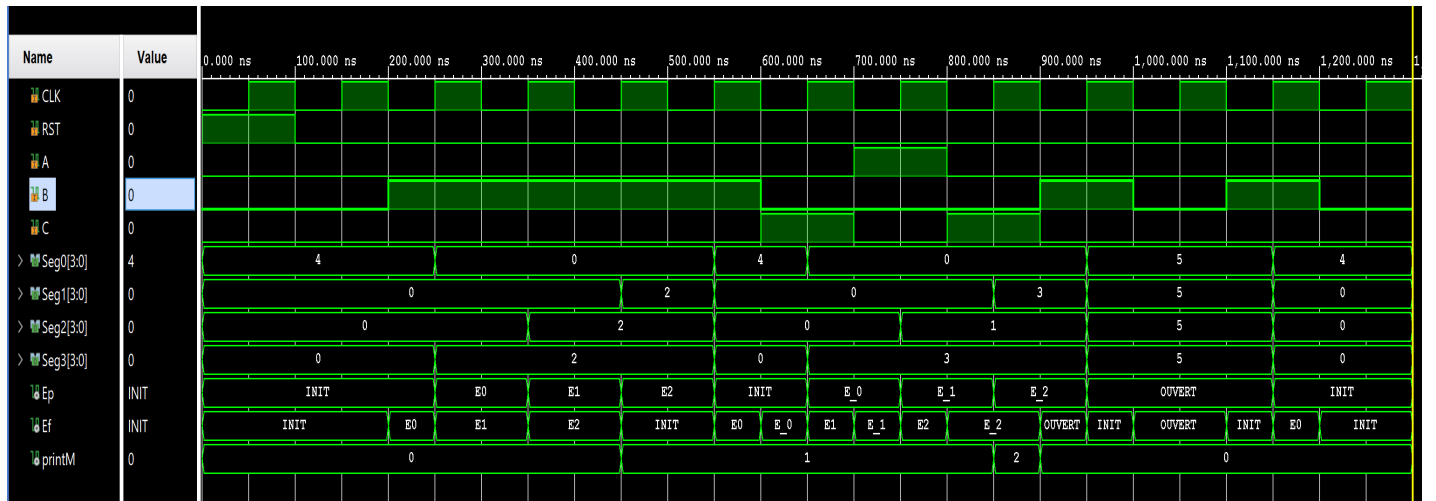Séquence = INIT => Entré (mauvais code => bon code) => OUVERT => INIT




3- Circuit complet (PulseGenerator et Digilock reliée seulement pas les autres modules)

 Séquence = INIT => Entré (3xmauvais code) => Alarme => INIT



 Séquence = INIT => Entré (2xmauvais code => Bon code) => OUVERT => INIT



c) Observations et validation

Après avoir effectué les simulations ci-dessus, nous pouvons constater que pour le test non-exhaustif (concept expliqué dans la section 2.a) du rapport) de chaque module, les différentes transitions d'état correspondent parfaitement aux résultats théoriques recherchés. Ainsi, puisque tous les modules sont valides, nous pouvons procéder au test non-exhaustif du circuit complet. Encore une fois, dans la simulation, le comportement du circuit complet en fonction de certains scénarios de transitions d'état correspond parfaitement aux résultats théoriques recherchés. Dans cette optique, nous pouvons affirmer que notre circuit est valide, car la simulation de ce dernier respecte les diagrammes d'état décrit définissant notre circuit et concorde parfaitement avec les résultats théoriques recherchés. Par conséquent, nos descriptions VHDL sont valides.

* Hors Contexte

Grand Merci à M. Alexy et M. Jean-Baptiste pour votre aide lors des séances de lab.
On vous souhaite un excellent été!

Sincèrement,
Hamza Boukaftane
Arman Lidder

Index des commentaires

- 4.1 Ici la séquence CCB ne permet pas de sortir de l'alarme, pourtant elle contient "CB"
- 5.1 Ici vous restez dans E1 si $I = 0$, donc ca ne corresponde pas a votre diagramme.